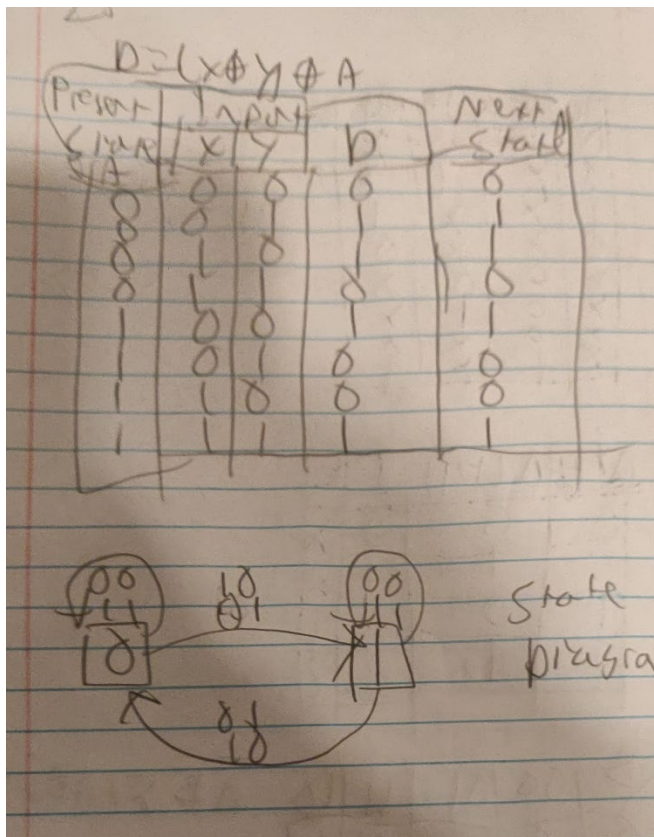


Assignment 11


1.

Next stop				Output		
Q	N	Q	Q			J = Q ₁ Q ₂
0	0	00	10	0	0	← Q ₁ T + 0
0	1	01	11	0	1	
1	0	00	10	0	0	
1	1	01	11	0	1	


Q	Q ₁	T	Q ₁ (t+1)	J	K	Q ₁ (t+1)
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1



2.

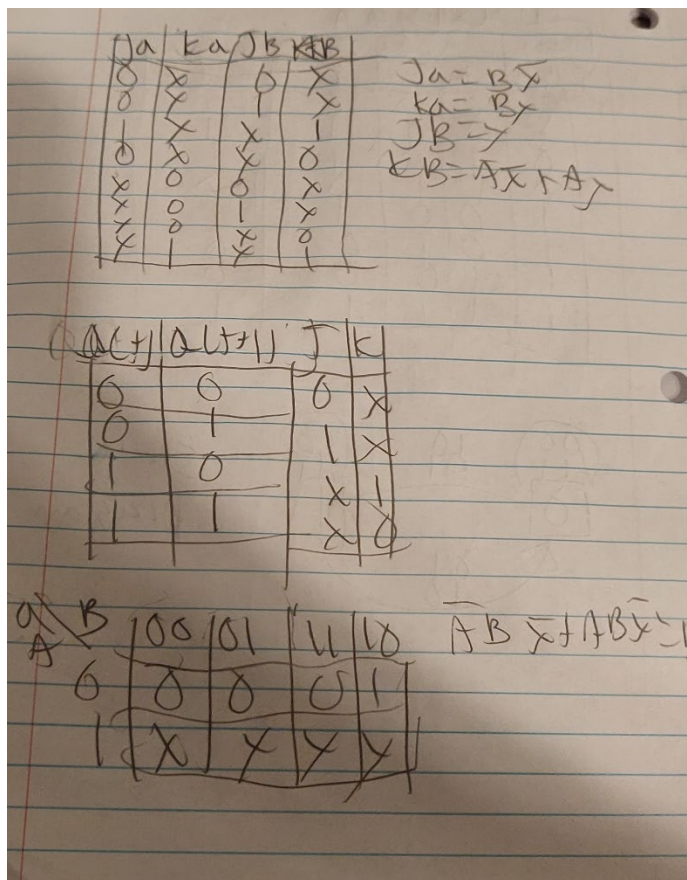

3.

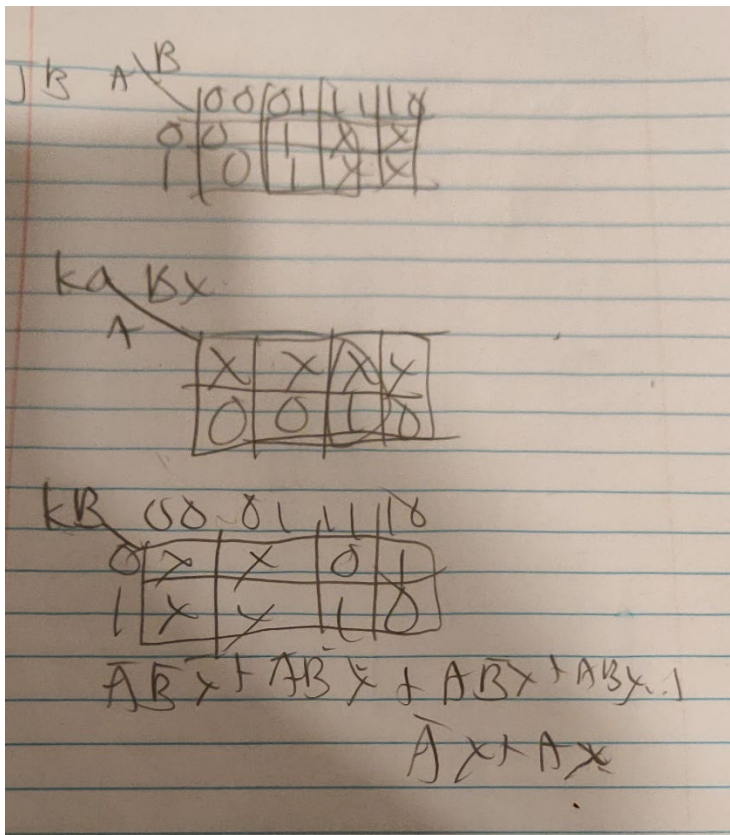

Normally I do logicism but I did not have access to my laptop when doing this assignment

